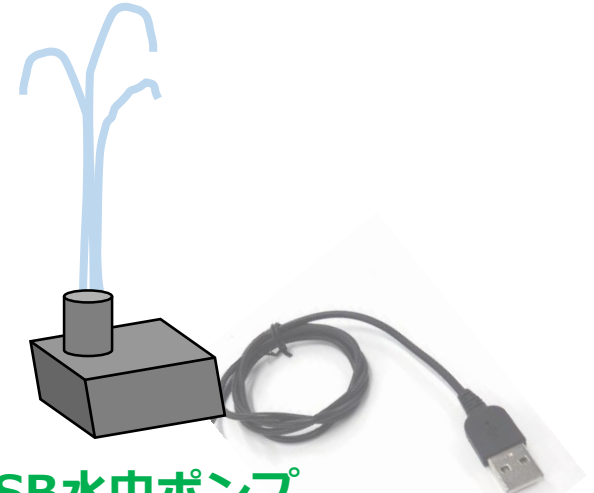


各種電源機器をON/OFFする



USB扇風機




USB水中ポンプ



ACプラグ

リレー経由すれば
AC機器も
スイッチ可能

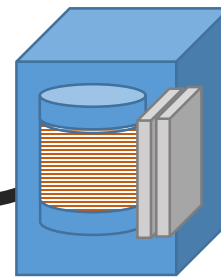

リレー



電子スイッチ

電子スイッチで、USB電源機器をON/OFFする




USB電源で動く
ガジェット

スイッチON


OUT1, 1

スイッチOFF

OUT1, 0

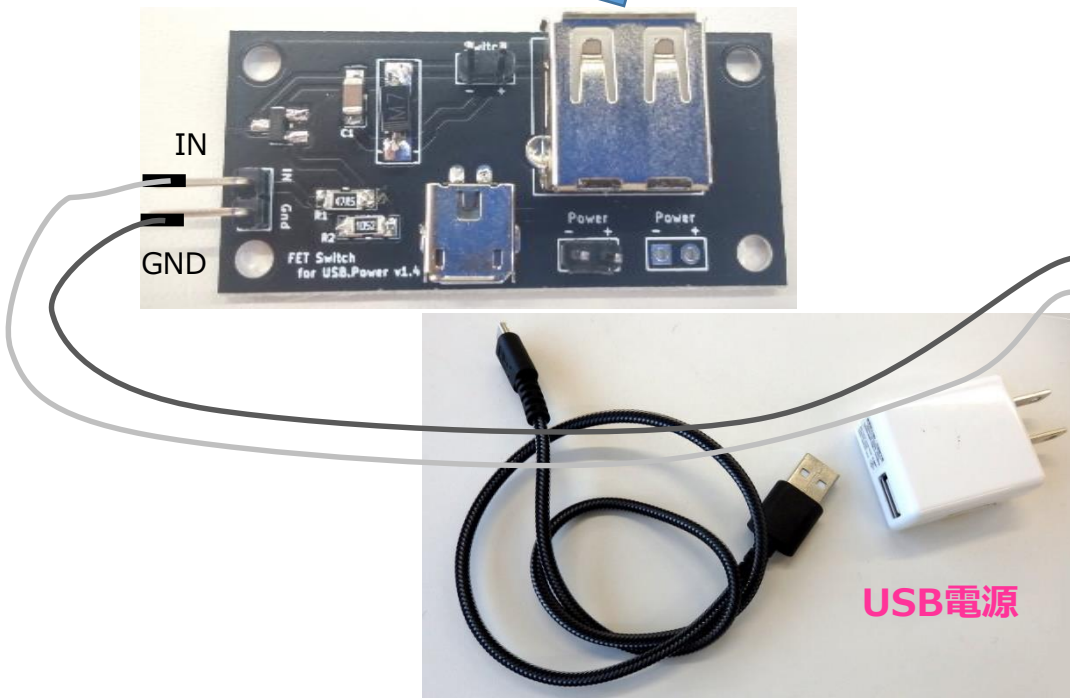

USB電源

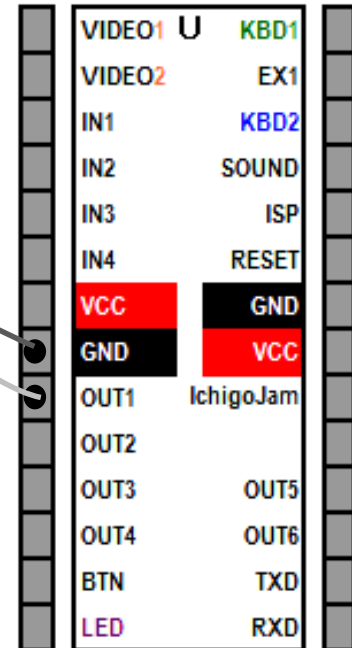

IchigoJamの
5V電源は使わない